КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Бланк отчёта обучающегося

ОП.06 «Промышленная электроника»

Тема 3. Вторичные источники питания

2 академических часа: 1 ч лекции + 1 ч ЛПЗ КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

Ф.И.О.: _____ Дата: _____

1. Структура источника

_____
_____

2. Однофазный выпрямитель

_____
_____

3. Трёхфазный выпрямитель

_____
_____

4. Тиристорный выпрямитель

_____
_____

5. Сглаживающие фильтры

_____
_____

6. Параметрический стабилизатор

_____
_____

7. Простейший расчёт

_____
_____

8. Компенсационный стабилизатор

_____
_____

9. Импульсный стабилизатор

_____
_____

10. Результаты тренажёра

_____
_____

Вывод

_____

_____